


Lab.11. Prosty procesor

Wymagana wiedza

- podstawy projektowania procesorów;
- Prosta struktura procesora;
- zbiór poleceń procesora;
- format prostych poleceń procesora;
- sygnały sterujące procesora;
- wykonywanie poleceń w trzech taktach.

Wykonanie

1. Utwórz projekt proc_1 prostego procesora ze strukturą z rys. 1.

 

Rys. 1. Struktura prostego procesora

Zestaw instrukcji procesora pokazano w tabeli. 1.

Tabela. 1. Instrukcje w procesorze

Operation	Function performed
mv Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Ry]$
mvi $Rx, \#D$	$Rx \leftarrow D$
add Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Rx] + [Ry]$
sub Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Rx] - [Ry]$

Tutaj $[Rx]$ oznacza zawartość rejestru **Rx**, $\leftarrow$ – przekazywanie danych.

Komenda mv (move) ładuje zawartość rejestru Ry do rejestru Rx, komenda mvi (move immediate) ładuje stałą D do rejestru Rx, polecenie add dodaje zawartość rejestrów Rx i Ry, wynik jest zapisywany do rejestru Rx; polecenie sub od zawartości rejestru Rx odejmuje zawartość rejestru Ry, wynik jest zapisany w Rx.

Każda instrukcja procesora przedstawiona jest w formacie IIIXXXXYYY, gdzie
 III - kod polecenia;
 XXX to rejestr Rx;
 YYY jest kodem rejestru Ry.

Dla naszego procesora akceptowane są następujące kody poleceń:

mv - 000

mvi - 001

add - 010

sub - 011

Dodatkowy bit w kodzie polecenia pozwala rozszerzyć listę poleceń w przyszłości.

Polecenia mv i mvi są wykonywane w jednym cyklu zegara, polecenia add i sub wykonywane są w trzech cyklach zegara. Sygnały sterujące ustawione na 1 przy każdym takcie zegara dla każdego polecenia są pokazane w tabeli. 2.

Tabela. 2. Sygnały sterujące ustawione w każdej instrukcji / cyklu

	T_1	T_2	T_3
(mv): I_0	$RY_{out}, RX_{in},$ <i>Done</i>		
(mvi): I_1	$DIN_{out}, RX_{in},$ <i>Done</i>		
(add): I_2	RX_{out}, A_{in}	RY_{out}, G_{in}	$G_{out}, RX_{in},$ <i>Done</i>
(sub): I_3	RX_{out}, A_{in}	$RY_{out}, G_{in},$ <i>AddSub</i>	$G_{out}, RX_{in},$ <i>Done</i>

Wskazówka: szkielet kodu procesora pokazano na rys. 2, a, b.

```

module proc (DIN, Resetn, Clock, Run, Done, BusWires);
    input [8:0] DIN;
    input Resetn, Clock, Run;
    output Done;
    output [8:0] BusWires;

    parameter T0 = 2'b00, T1 = 2'b01, T2 = 2'b10, T3 = 2'b11;
    ... deklaracja zmiennych

    assign I = IR[1:3];
    dec3to8 decX (IR[4:6], 1'b1, Xreg);
    dec3to8 decY (IR[7:9], 1'b1, Yreg);

```

Rys. 2, a. Szkielet kodu Verilog dla procesora

```

// Zarządzaj tabelą stanów FSM
always @(Tstep_Q, Run, Done)
begin
    case (Tstep_Q)
        T0: // W tej chwili dane są ładowane do IR
            if (!Run) Tstep_D = T0;
            else Tstep_D = T1;
        T1....
    endcase
end

// Sterowanie wejściami FSM
always @(Tstep_Q or I or Xreg or Yreg)
begin
    ... określenie wartości początkowych
    case (Tstep_Q)
        T0: // zapamiętaj DIN w IR w takcie 0
            begin
                IRin = 1'b1;
            end
        T1: // określ sygnały w takcie 1
            case (I)
                ...
            endcase
        T2: // określ sygnały w takcie 2
            case (I)
                ...
            endcase
        T3: // określ sygnały w takcie 3
            case (I)
                ...
            endcase
    endcase
end

// sterowanie przerzutnikami FSM
always @(posedge Clock, negedge Resetn)

```

```
if (!Resetn)
```

```
...
```

```
regn reg_0 (BusWires, Rin[0], Clock, R0);
```

... Inicjuj inne rejestry i dodaj moduł sumatora / odejmowania

... określ szynę

```
endmodule
```

Rys. 2,b. Szkielet kodu **Verilog** procesora

Opis zastosowanych modułów pokazano na rys. 2, c.

```
module dec3to8(W, En, Y);
```

```
    input [2:0] W;
```

```
    input En;
```

```
    output [0:7] Y;
```

```
    reg [0:7] Y;
```

```
    always @(W or En)
```

```
    begin
```

```
        if (En == 1)
```

```
            case (W)
```

```
                3'b000: Y = 8'b10000000;
```

```
                3'b001: Y = 8'b01000000;
```

```
                3'b010: Y = 8'b00100000;
```

```
                3'b011: Y = 8'b00010000;
```

```
                3'b100: Y = 8'b00001000;
```

```
                3'b101: Y = 8'b00000100;
```

```
                3'b110: Y = 8'b00000010;
```

```
                3'b111: Y = 8'b00000001;
```

```
            endcase
```

```
        else
```

```
            Y = 8'b00000000;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

```
module regn(R, Rin, Clock, Q);
```

```
    parameter n = 9;
```

```
    input [n-1:0] R;
```

```
    input Rin, Clock;
```

```
    output [n-1:0] Q;
```

```
    reg [n-1:0] Q;
```

```
    always @(posedge Clock)
```

```
        if (Rin)
```

```
            Q <= R;
```

```
endmodule
```

Rys. 2, c. Moduły podukładów do wykorzystania w procesorze


Wykonaj symulację działania procesora dla kodu:

```

mvi R0, #D    // 30 ns
D = 5         // 50 ns
mv R1, R0     // 90 ns
add R0, R1    // 110 ns
sub R0, R0    // 190 ns


```

Wyniki symulacji powinny pokrywać się z wynikami przedstawionymi na rys. 3.

 

Rys. 3. Wyniki symulacji procesora

2. Utwórz projektor procesora processor_with_ROM, który jest podłączony do pamięci (rys. 4)

 

Rys. 4. Podłączenie procesora do pamięci i modułu licznika

Tutaj licznik służy do wyboru adresów komórek pamięci, z których dane wprowadzane są do procesora. Pamięć i procesor są taktowane przez różne sygnały zegarowe: MClock i PClock. Blok pamięci 32 x 9 jest zaimplementowany jako pamięć typu ROM przy użyciu funkcji bibliotecznej z IP Catalog. Przykład pliku inicjującego pamięć pokazano na rys. 5.

```

DEPTH = 32;
WIDTH = 9;
ADDRESS_RADIX = HEX;
DATA_RADIX = BIN;
CONTENT
BEGIN

00 : 001000000;      % mvi r0,#5  %
01 : 000000101;
02 : 000001000;      % mv r1,r0  %
03 : 010000001;      % add r0, r1  %
04 : 011000000;      % sub r0, r0  %
05 : 000000000;
06 : 000000000;
... (some lines not shown)
1E : 000000000;
1F : 000000000;

END;

```

Rys. 5. Przykład pliku inicjującego pamięć (MIF)

Przypisania pinów procesora:

Wyprowadzenia	Piny
Run	SW9
Reset	SW0
MClock	KEY0
PClock	KEY1
Done	LED9
Bus	LED8-0

Wykonaj symulację procesora. Upewnij się, że wyniki są takie same jak na Rys. 3.